
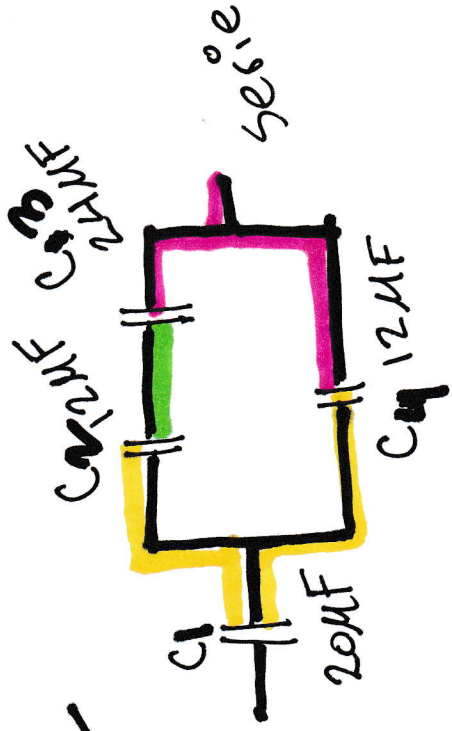


1.

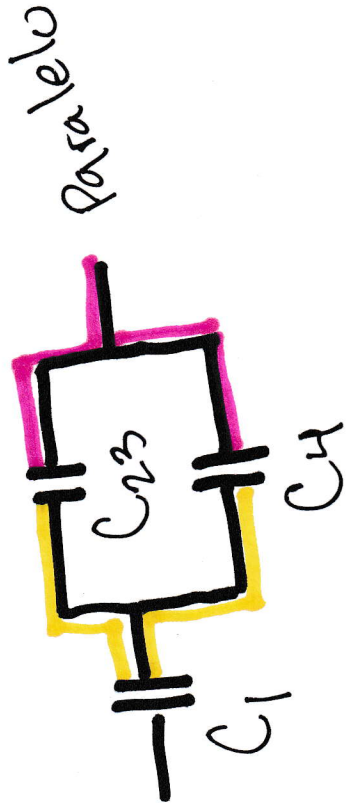


$$C_{23} = \left(\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{24} \right)^{-1} = 8 \mu F$$




$$C_{234} = C_{23} + C_4 = 8 + 12 = 20 \mu F$$


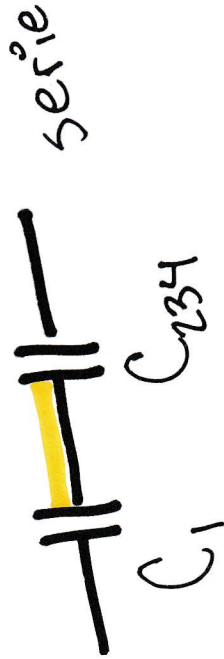
$$C_{eq} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{234}} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{20} \right)^{-1} = 10 \mu F$$



$$C_{eq} = 10 \mu F$$

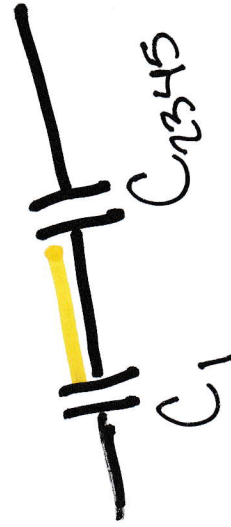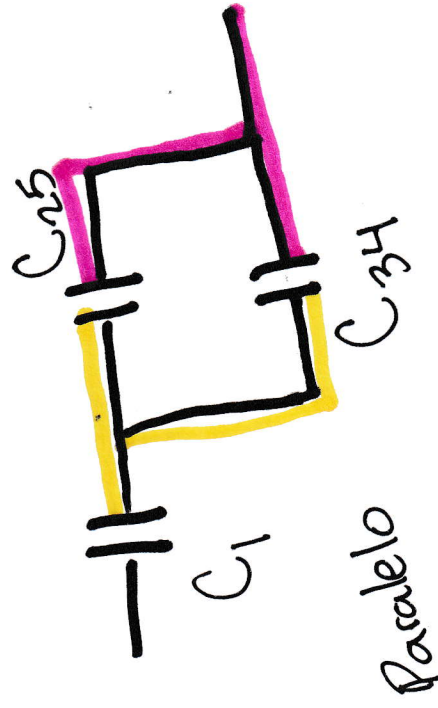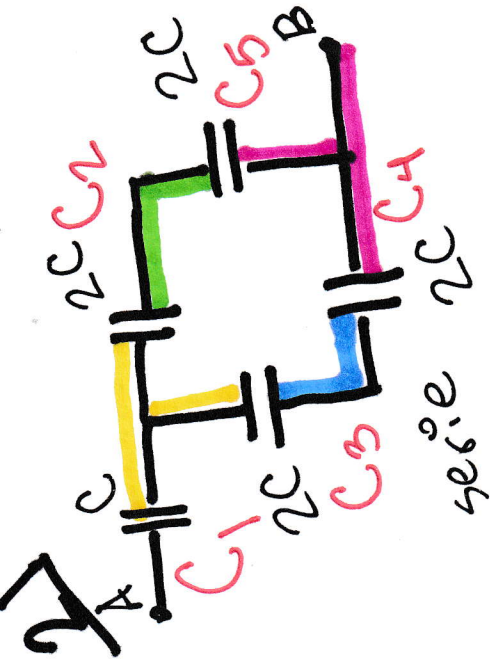

$$C = 24 \mu F$$


$$C_{25} = \left(\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_5} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{24} + \frac{1}{48} \right)^{-1} = 24 \mu F$$

$$C_{34} = \left(\frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{24} + \frac{1}{48} \right)^{-1} = 24 \mu F$$

$$C_{2345} = C_{25} + C_{34} = 24 + 24 = 48 \mu F$$

$$C_{eq} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{2345}} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{24} + \frac{1}{48} \right)^{-1} = 16 \mu F$$

$$C_{eq} = 16 \mu F$$

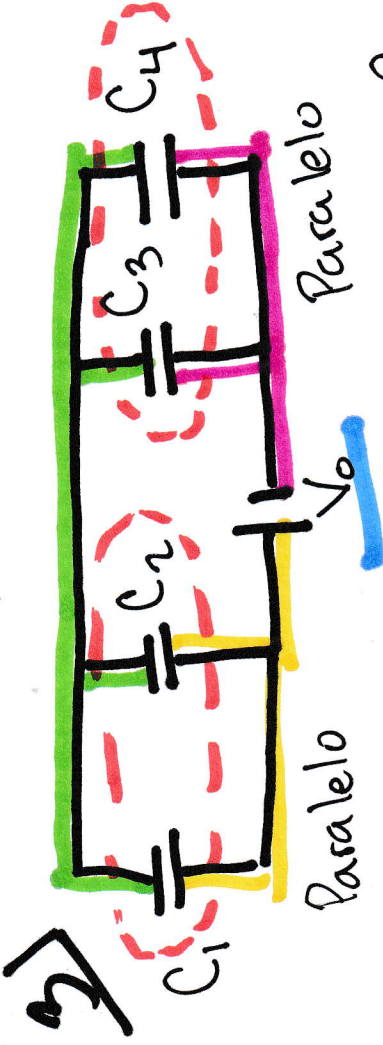

$$C_1 = 50\mu F \quad C_3 = 36\mu F$$



$$C_2 = 30\mu F \quad C_4 = 12\mu F$$

$$V_0 = 30V$$

$$C_{34} = C_3 + C_4 = 36 + 12 = 48\mu F$$

$$C_{12} = C_1 + C_2 = 50 + 30 = 80\mu F$$
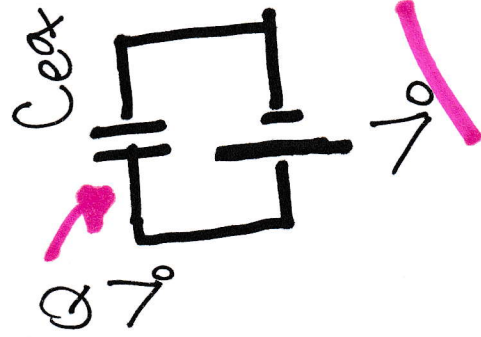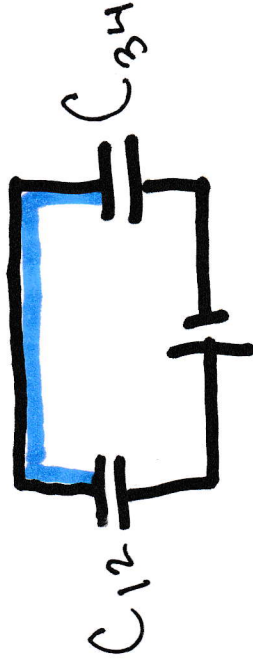
$$C_{eq} = \left(\frac{1}{C_{12}} + \frac{1}{C_{34}} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{80} + \frac{1}{48} \right)^{-1} = 30\mu F$$




$$C_{eq} = \frac{Q}{V_0} \rightarrow Q = C_{eq} V_0$$

$$Q = (30 \times 10^{-6})(30) = 0.9 \times 10^{-3} C$$

$$Q \approx 0.9 mC$$


4)

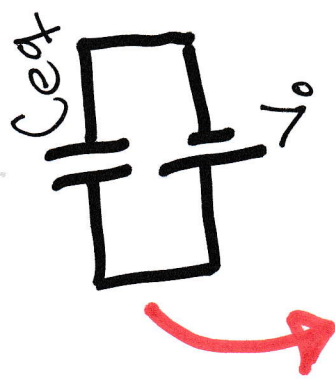

$$C_{eq} = 30 \mu F$$

$$Q = 0.9 \text{ mC}$$

$$V_0 = 30 \text{ V}$$

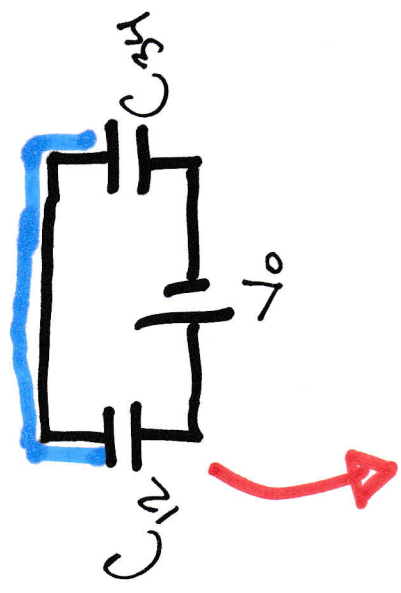


en serie misma carga $C_{12} = 80 \mu F$

$$Q = q_{34} = q_{12} = 0.9 \text{ mC} \quad C_{34} = 48 \mu F$$

$$C = \frac{Q}{V} \rightarrow V_{12} = \frac{q_{12}}{C_{12}} = \frac{(0.9 \times 10^{-3})}{80 \times 10^{-6}} = 11.25 \text{ V}$$

$$V_{34} = \frac{q_{34}}{C_{34}} = \frac{(0.9 \times 10^{-3})}{48 \times 10^{-6}} = 18.75 \text{ V}$$

En Paralelo mismo Voltaje

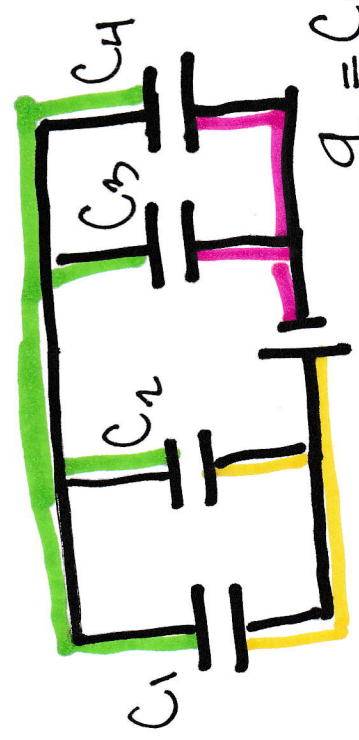

$$V_{34} = V_3 = V_4 = 18.75 \text{ V}$$

$$V_{12} = V_1 = V_2 = 11.25 \text{ V}$$

$$q_1 = C_1 V_1 = (50 \times 10^{-6})(11.25) = 0.563 \times 10^{-3} \text{ C}$$

$$q_2 = C_2 V_2 = (30 \times 10^{-6})(11.25) = 0.3375 \times 10^{-3} \text{ C}$$

$$q_3 = C_3 V_3 = (36 \times 10^{-6})(18.75) = 0.675 \times 10^{-3} \text{ C}$$

$$q_4 = C_4 V_4 = (12 \times 10^{-6})(18.75) = 0.225 \times 10^{-3} \text{ C}$$

$$C_1 = 50 \mu F$$

$$C_2 = 30 \mu F$$

$$C_3 = 36 \mu F$$

$$C_4 = 12 \mu F$$