

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS  
FACULTAD DE INGENIERIA  
DEPARTAMENTO DE FISICA  
CURSO DE VACACIONES JUNIO 2022

Firma:

*[Handwritten signature]*



Carné : 202100081 Curso: Física 2 Sección: C  
Nombre: Javier Andrés Monjes Solorzano

-----Puede iniciar su examen a partir de aquí -----
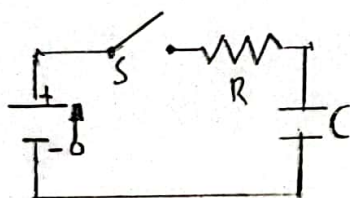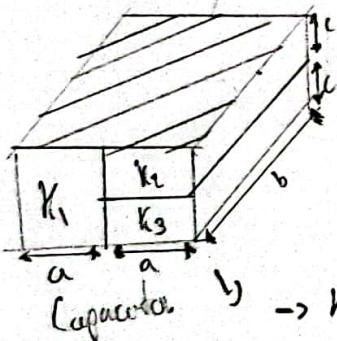
### Problema #1

La figura muestra un circuito RC completamente descargado. La capacitancia tiene un valor de  $1.406 \mu\text{F}$ . Una fuente de voltaje de  $24 \text{ V}$  se conecta en el circuito. El capacitor es de placas paralelas con dieléctricos entre sus placas. Se  $K_1 = 10.0$ ,  $K_2 = 5.00$ ,  $K_3 = 12.0$ ,  $a = 5.00 \text{ cm}$ ,  $b = 9.00 \text{ cm}$  y  $c = 2.00 \text{ cm}$ .

$b = 9.00 \text{ cm}$  y  $c = 2.00 \text{ cm}$



Datos

$$K_1 = 10.0$$

$$K_2 = 5.00$$

$$K_3 = 12.0$$

$$a = 5.00 \text{ cm}$$

$$b = 9.00 \text{ cm}$$

$$c = 2.00 \text{ cm}$$

$$V = 24 \text{ V}$$

$$R = 1.42 \text{ G}\Omega$$

$$C_1 = \frac{K_1 \epsilon_0 A}{d} = \frac{10 \epsilon_0 (0.05)(0.09)}{0.02}$$

$$C_1 = 9.96 \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$C_2 = \frac{5 \epsilon_0 (0.05)(0.09)}{0.02} = 9.96 \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$C_3 = \frac{12 \epsilon_0 (0.05)(0.09)}{(0.02)} = 7.39 \times 10^{-11} \text{ F}$$

$$\frac{1}{C_{23}} = \left[ \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right]^{-1} = \left[ \frac{1}{9.96 \times 10^{-12}} + \frac{1}{7.39 \times 10^{-11}} \right]^{-1} = 7.30 \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$a) C_{eq} = C_1 + C_{23} = 9.96 \times 10^{-12} + 7.031 \times 10^{-12} = 1.699 \times 10^{-11} = 1.70 \times 10^{-11} \text{ F}$$


$$b) q(t) = C[1 - e^{-t/\tau}] \rightarrow q(\infty) = 24(1.70 \times 10^{-11})[1 - e^{-\infty}]$$

$$q_{\text{max}} = 408 \times 10^{-12} = 408 \text{ pC}$$

*Respuestas*  
a)  $1.70 \times 10^{-11} \text{ F}$   
b)  $408 \text{ pC}$
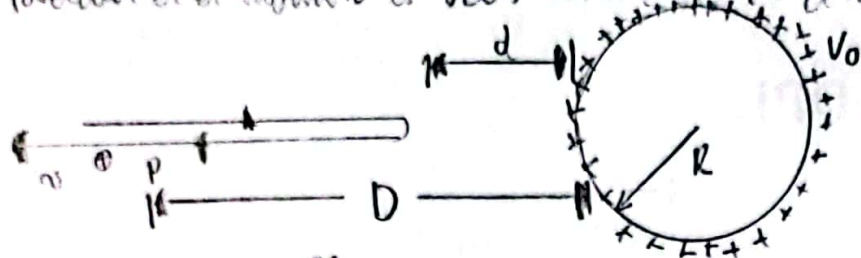
## Problema #2

Una esfera conductora cargada se encuentra aislada y posee un potencial  $V_0 = 900V$ , el potencial en el infinito es  $V(\infty) = 0V$ . Se sabe que el radio de la esfera es  $R = 0.25m$



$$V_2$$

$$V(\infty) = 0V$$

$$R = 0.25m$$

$$a) V_1 - V_0 = \int_{V_0}^{V_1} dV = \int E dA = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$V_1 = 900V \text{ o/p}$$

$$\oint E dA = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$V_1 - V_0 = \int_{V_0}^{V_1} E dr$$

$$E(4\pi r^2) = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$b) V = \int_{\infty}^R \frac{q_{enc}}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$E = \frac{q_{enc}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$V = \frac{q_{enc}}{4\pi\epsilon_0} \left[ -\frac{1}{r} \right]_{\infty}^R$$

$$V = \frac{q_{enc}}{4\pi\epsilon_0} \left[ -\frac{1}{R} + \frac{1}{\infty} \right] \rightarrow 900(4\pi\epsilon_0)(0.25) = q_{enc}$$

$$q_{enc} = 25.0nC$$


$$c) V = \frac{25nC}{4\pi\epsilon_0} \left[ -\frac{1}{\infty} + \frac{1}{0.5} \right] = 450V$$

$$a) V_1 = 900V$$

$$b) q_{enc} = 25.0nC$$

$$c) 450V$$

## Problema #3

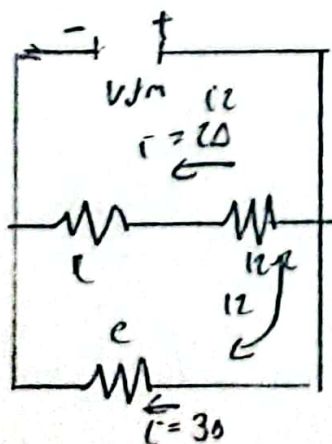

Malla 1

$$V = i_1(20) + 12i_1 - 12i_2 - 20i_2$$

$$V = 5(20) + 5R_1 - 3R_2 - 20(3)$$

$$V = 100 - 60 + 2R$$

$$V - 2R = 40$$

$$V = 40 + 2(40)$$

$$V = 120$$

$$i_1 = 2A$$

$$i_1 = 2A = 5A$$

Malla 2

$$0 = i_1(20) + 20i_1 + R i_2 - R i_2 - 20i_1$$

$$0 = 3R + 20(3) + R(5) - 5R - 20(5)$$

$$0 = R - 40$$

$$R = 40$$

$$a) i_2 = 20$$

$$b) 40\Omega$$





Problema #4

$$L = 2000 \Omega$$

$$V = 3V$$

$$R_1 = 1000 \Omega$$

$$C_1 = 47000 \mu F$$

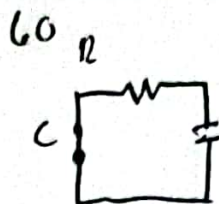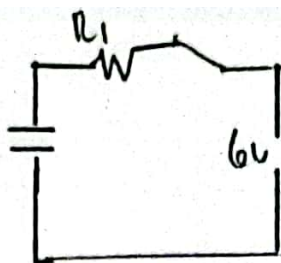

$$V = IR$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{6}{1000}$$

$$I = 6 \times 10^{-3} A$$

$$V_f = 3V$$

$$Q = C(V - V_f) = \frac{Q}{C} = V_0 [1 - e^{-t/\tau}]$$

$$3 \cdot 6 [1 - e^{-t/\tau}]$$

$$\frac{3}{6} = 1 - e^{-t/\tau}$$

$$\ln 0.5 = \ln e$$

$$\ln 0.5 = \frac{-t}{1000(47000 \times 10^{-6})}$$

$$t = 3.26 \text{ seg}$$

$$c) V = V_0 e^{-t/\tau}$$

$$V_f = 1.8V$$

$$V_0 = 3V$$

$$L = 1000 + 2000 = 3000 \Omega$$

$$1.8 = 3e^{-t/\tau}$$

$$\ln \frac{1.8}{3} = \ln e^{-t/\tau}$$

$$t = 10.51(3000)(47000 \times 10^{-6})$$

$$t = 7.20$$

a)	$6 \times 10^{-3} \rightarrow 3$
b)	$3.26 \text{ seg}$
c)	$7.20 \text{ s}$

Problema 5

$$q_1 = 4.50 \mu C$$

$$m_L = 6g$$


$$q_2 = 3 \mu C$$

$$V_0 = 66 \text{ m/s}$$

$$d = 4.20 \text{ cm}$$

$$\epsilon_f = m_0$$

$$P_c = m_0$$

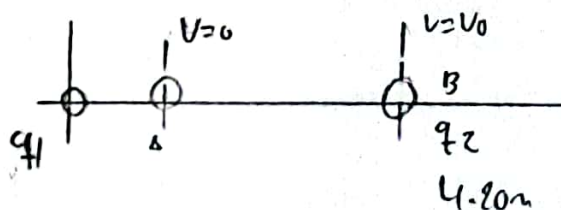

$$Q_A + K_A^{10} = U_B + K_B$$

$$q_2 V_0 = q_2 V_B + \frac{1}{2} m V_B^2$$

$$q_2 V_A - q_2 V_B = \frac{1}{2} m V_B^2 \rightarrow V_A - V_B = \frac{1}{2} \frac{m V_B^2}{q_2}$$

$$V_{AB} = \frac{1}{2} \frac{(6 \times 10^{-3})(66)}{3 \times 10^{-6}}$$

$$= 1.36 \text{ MV}$$

$$\frac{F_c K q_1 q_2}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 (4.5 \mu)(3 \mu)}{0.042^2}$$

$$68.87 = 4$$


$$\frac{68.87}{6 \times 10^{-3}} = 11.479 \text{ m/s}^2$$

$$V_{x^0} = V_0^2 + 2a\Delta x$$

$$0 = 66^2 + 2(11,479) \Delta x$$

$$\Delta x = 0.189 \text{ m} = 190 \text{ mm}$$

$$\begin{array}{l} \text{a) } 4.36 \text{ MV} \\ \text{b) } 190 \text{ mm} \end{array}$$

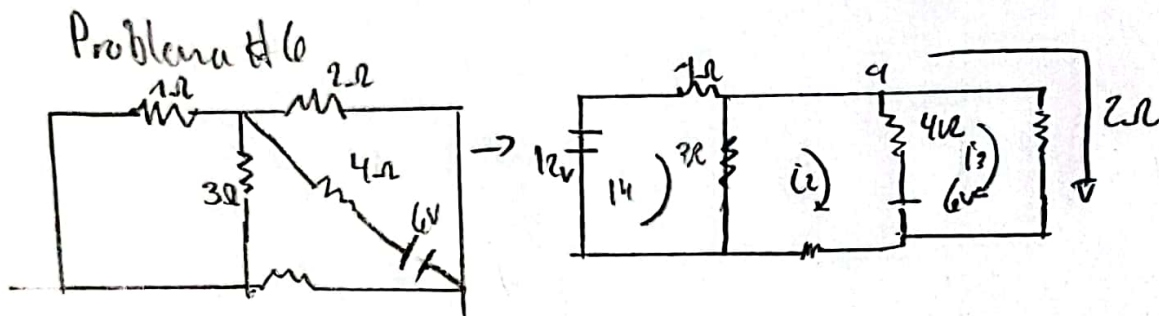

Malla 1

$$12 = i_1 + 3i_1 - 3i_2$$

$$\textcircled{1} 12 = 4i_1 - 3i_2$$

Malla 2

$$0 = 3i_2 + 3i_2 + 4i_2 - 3i_1 - 4i_3$$

$$\textcircled{2} 0 = -3i_1 + 12i_2 - 4i_3$$

Malla 3

$$-6 = 4i_3 - 2i_3 - 4i_2$$

$$\textcircled{3} -6 = -4i_2 + 6i_3$$

Resolviendo  $\textcircled{1} \textcircled{2} \textcircled{3}$

$$i_1 = 4.16$$

$$i_2 = 1.55$$

$$i_3 = 0.0353 \text{ A}$$

$$V_a = 2(i_3) = V_b$$

$$V_a - V_b = (2(0.035)) = 0.0706 \text{ V}$$

$$\begin{array}{l} \text{a) } i_1 \ 4.16 \text{ A} \\ \quad i_2 \ 1.55 \text{ A} \\ \quad i_3 \ 0.0353 \text{ A} \\ \text{b) } 0.0706 \text{ V} \end{array}$$