


Comenzado en	Friday, 30 de June de 2023, 16:30
Estado	Terminados
Finalizado en	Friday, 30 de June de 2023, 23:58
Tiempo empleado	7 horas 27 mins
Calificación	0.00 de un total de 100.00

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0.00 sobre 35.00

Dado el siguiente circuito:

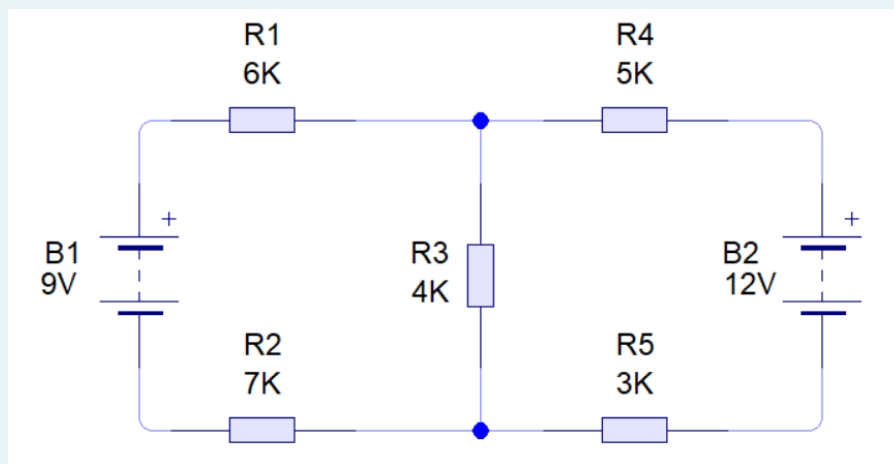

Determinar la corriente que pasa en R_3

Seleccione una:

- ☐ a. $1.21mA$
- ☒ b. $7.45mA$ ✖
- ☐ c. $3.14mA$
- ☐ d. $9.78mA$
- ☐ e. $4.32mA$


La respuesta correcta es: $1.21mA$

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0.00 sobre 35.00

Dado el siguiente circuito:

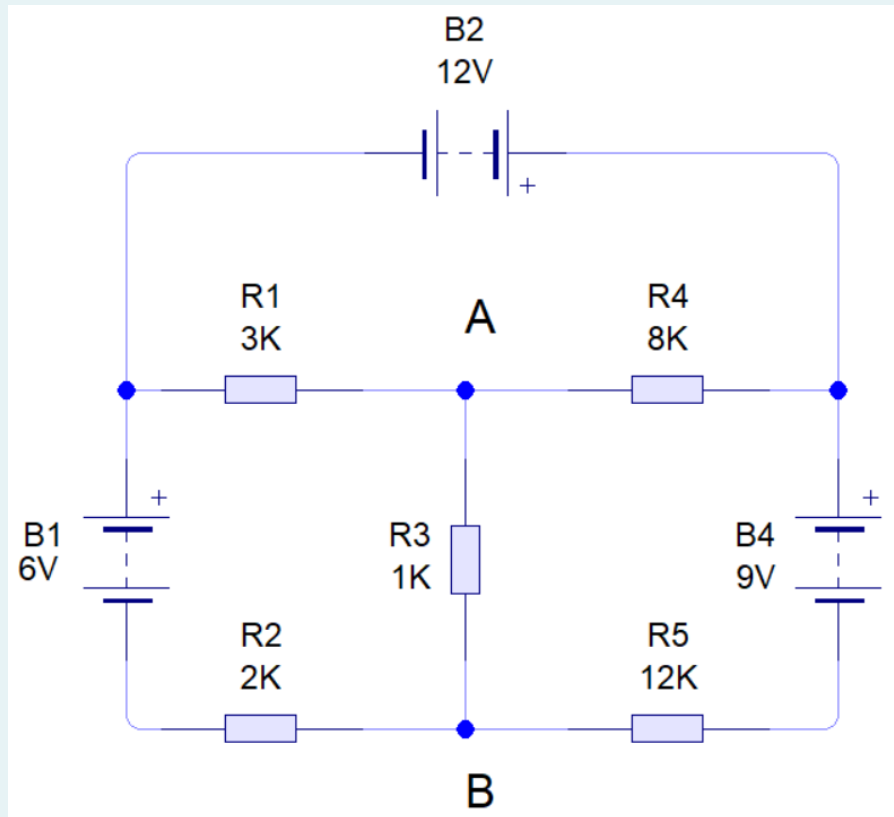

Determinar el voltaje entre los nodos A y B (V_{AB})

Seleccione una:

- ☐ a. 1.63V
- ☒ b. 6.58V ✖
- ☐ c. 2.39V
- ☐ d. 0.258V
- ☐ e. 7.85V


La respuesta correcta es: 1.63V

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0.00 sobre 30.00

Dado el circuito siguiente:

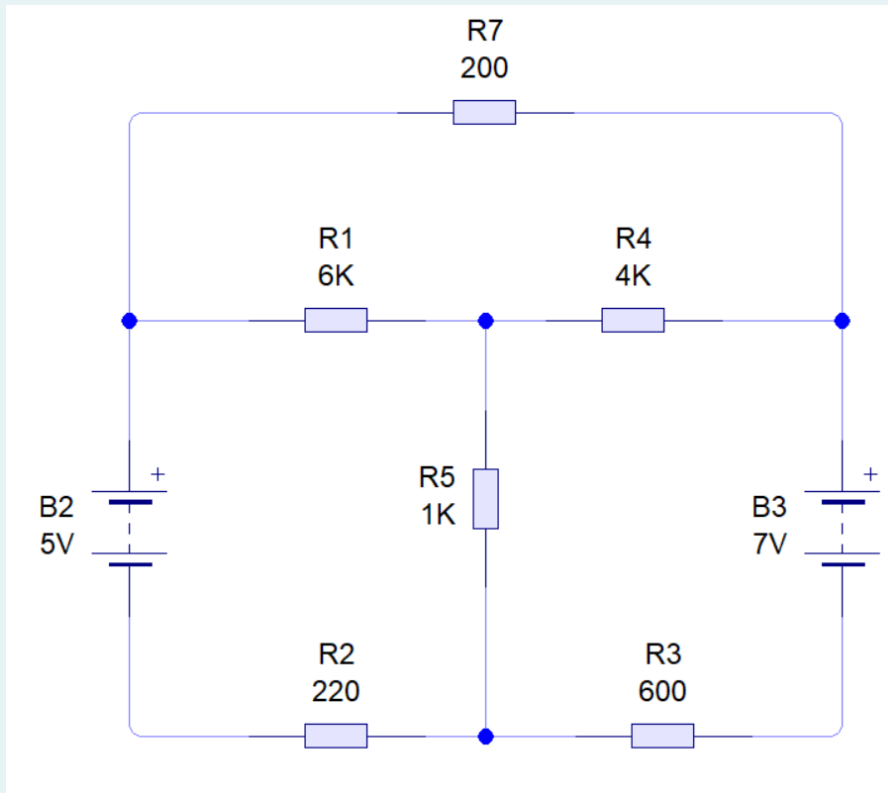

Determinar la corriente que pasa en R_7 .

Seleccione una:

- ☐ a. $12.75mA$
- ☐ b. $1.51mA$
- ☒ c. $5.42mA$ ✖
- ☐ d. $78.98mA$
- ☐ e. $8.43mA$

La respuesta correcta es: $1.51mA$

◀ Actividad 11 (30/06)

Ir a...



Actividad 18 ▶