

$$\Delta E = 0 \quad \vec{E}(r) = k_e \frac{q}{r^2} (+\hat{r})$$

$$\Delta K + \Delta U = 0$$

$$\Delta K + q \Delta V = 0$$

$$\cancel{K} - \cancel{K_i} = -q \Delta V$$

$$K_i = q \Delta V$$

$$\frac{1}{2} m v_i^2 = q \Delta V \quad \Delta V = V_A - V_B$$

$$\frac{1}{2} (0.006) (66)^2 = (3 \times 10^{-6}) \Delta V$$

$$\Delta V = 4.356 \times 10^6 \text{ Volts}$$

$$\Delta V = V_A - V_B = 4.356 \times 10^6 \text{ Volts}$$

$$k_e \frac{q}{r_A} - k_e \frac{q}{r_B} = 4.356 \times 10^6$$

$$\frac{(9 \times 10^9)(4.5 \times 10^{-6})}{r_A} - \frac{(9 \times 10^9)(4.5 \times 10^{-6})}{0.0420} = 4.356 \times 10^6$$

$$r_A = 7.6123 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$r_A = 7.61 \times 10^{-3} \text{ m}$$

a)  $\forall (r = ?$

$$V_0 = 900 \text{ V}$$

$$V(r=0) = V_0 = 900 \text{ V}$$

$$\Delta V = 0$$

$$V_0 - V(r=0) = 0$$

$$V_0 = V(r=0)$$


b)

$$V_0 = R_e \frac{d}{r_0}$$

$$900 = (9 \times 10^9) \frac{\phi}{0.25}$$

$$\phi = 2.5 \times 10^{-8} \text{ C}$$

$$q = 25 \text{ nC}$$

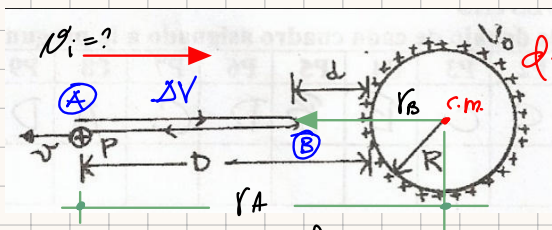

$$Q = +25 \text{ nC}$$

$$D = 1.0 \text{ m}$$

$$d = 0.25 \text{ m}$$

$$V_A = V_B \frac{r_B}{r_A}$$


$$r_B = d + R = 0.50 \text{ m}$$

$$\Delta V = (9 \times 10^9)(25 \times 10^{-9}) \left( \frac{1}{0.50} \right) = 450 \text{ V}$$

Malla 1:  $i_1$

$$(1+3)i_1 - 3i_2 = +12$$

$$4i_1 - 3i_2 = 12 \quad (1)$$

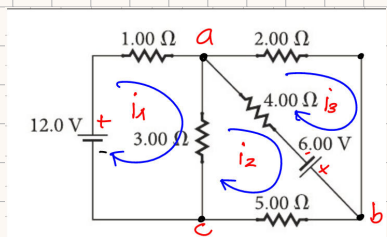

Malla 2:  $i_2$

$$(3+4+5)i_2 - 4i_3 - 3i_1 = 6$$

$$12i_2 - 3i_1 - 4i_3 = 6 \quad (2)$$

Malla 3:  $i_3$

$$(4+2)i_3 - 4i_2 = -6$$

$$6i_3 - 4i_2 = -6 \quad (3)$$



$$\begin{array}{rcl} 4i_1 - 3i_2 & = & 12 \\ -3i_1 + 12i_2 - 4i_3 & = & 6 \\ -4i_2 + 6i_3 & = & -6 \end{array}$$



$$i_1 = +4.1647 \text{ A} \quad \curvearrowright$$

$$i_2 = +1.5529 \text{ A} \quad \curvearrowright$$
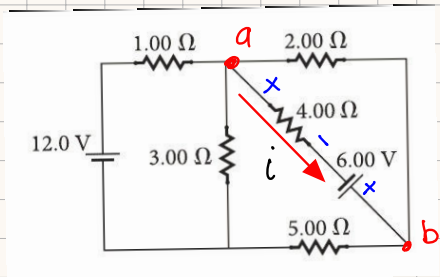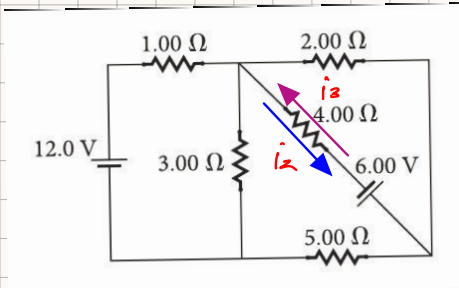
$$i_3 = +0.0353 \text{ A} \quad \curvearrowright$$



$$\dot{i} = \dot{i}_2 - \dot{i}_3$$

$$\dot{i} = 1.5529 - 0.0353 = 1.5176 \text{ A}$$



$$\dot{i} = 1.52 \text{ A}$$

$$V_a - (1.5176)(4) + 6 = V_b$$

$$V_a - 0.0704 + 6 = V_b$$

$$V_a - V_b = 0.0704 \text{ V}$$

$$V_{ab} = 0.0704 \text{ V}$$

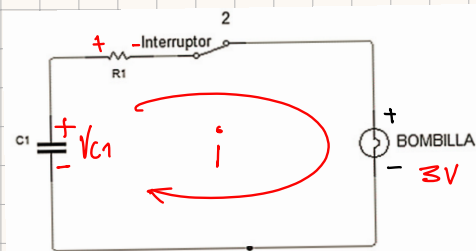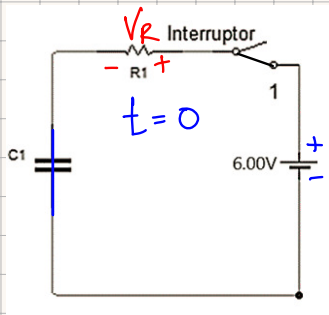

$$\tau = (1000)(4700 \mu F)$$

$$\tau = 4.7 \text{ seg}$$

$$Q = iR(1000)$$

$$iR = Q \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$V_{C1} = 6.0 \text{ Volts}$$

$$V_B = 3.0 \text{ Volts}$$

$$Z = i2000$$

$$i = 1.5 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$V_{C1} = (1.5 \times 10^{-3})(1000) + 3$$

$$V_{C1} = 1.5 + 3 = 4.5 \text{ Volts}$$

$$4.5 = Q(1 - e^{-t/4.7})$$


$$\frac{4.5}{6} = 1 - e^{-t/4.7} \therefore t = -4.7 \ln(1 - 4.5/6)$$

$$t = 6.5156 \text{ seg} \quad t = 6.52 \text{ seg}$$

$$1.8 = i_f 2000$$

$$i_f = 9 \times 10^{-4} \text{ A}$$

$$i_c = \frac{V_0}{R_T} e^{-t/\tau}$$


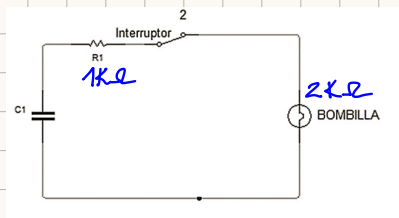


$$\tau = (3000)(4700) = 14.1 \text{ seg}$$

$$0.1 \times 10^{-4} = \frac{4.5}{3000} e^{-t/14.1}$$

$$t = -14.1 \ln(0.6) = 7.2026 \text{ s}$$

$$t = 7.20 \text{ s}$$

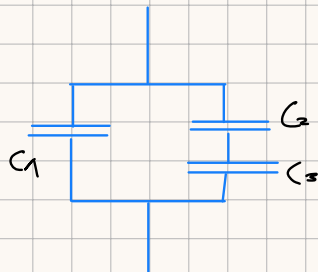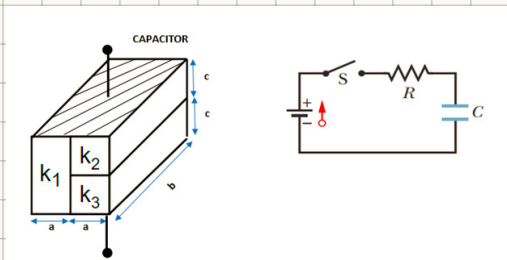

$$C_1 = \frac{k_1 a b \epsilon_0}{2c}$$

$$C_{eq} = C_1 + \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3}$$

$$C_2 = \frac{k_2 a b \epsilon_0}{c}$$

$$C_{eq} = C_1 + \frac{k_2 k_3 a^2 b^2 \epsilon_0^2}{k_2 + k_3 \left( \frac{a b \epsilon_0}{c} \right)}$$

$$C_3 = \frac{k_3 a b \epsilon_0}{c}$$

$$C_{eq} = C_1 + \frac{k_2 k_3 a b \epsilon_0}{(k_2 + k_3) c}$$

$$C_{eq} = \frac{a b \epsilon_0}{c} \left[ \frac{k_1}{2} + \frac{k_2 k_3}{k_2 + k_3} \right]$$


$$C_{eq} = \frac{(0.05)(0.09)(8.85 \times 10^{-12})}{0.02} \left[ \frac{10}{2} + \frac{(5)(12)}{17} \right]$$

$$C_{eq} = 1.6984 \times 10^{-11} \text{ F}$$

$$C_{eq} = 1.70 \times 10^{-11} \text{ F}$$

$$\phi_{max} = (1.6984 \times 10^{-11}) (2A) = 4.076 \times 10^{-10} \text{ C}$$
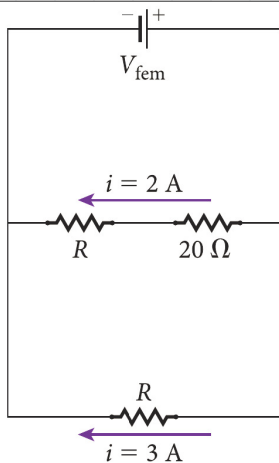
$$\phi_{max} = 408 \times 10^{-12} \text{ C} = 408 \text{ pC}$$



$$V_{fem} = 3R$$

$$V_{fem} = 2(R + 20)$$

$$2(R + 20) = 3R$$

$$2R + 40 = 3R$$

$$3R - 2R = 40$$

$$R = 40 \Omega$$

$$V_{fem} = (40)(3) = 120 \text{ Volts}$$